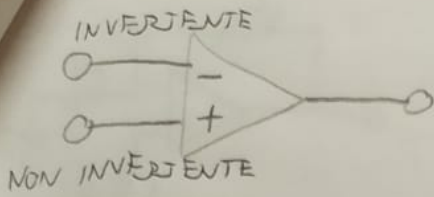


AMPLIFICATORE OPERAZIONALE



$$V_o = A(V^+ - V^-) \quad \left[\begin{array}{l} \text{AD ANELLO} \\ \text{APERTO} \end{array} \right]$$

IDEALITÀ:


- ① $R_{IN} = \infty \Rightarrow I_{IN} = 0$
- ② $R_{OUT} = 0$
- ③ GUADAGNO INFINITO AD ANELLO APERTO
- ④ SE HO SEGNALI COMUNI $\Rightarrow A_{CM} \rightarrow 0 \Rightarrow CMRR = \frac{A_D}{A_{CM}} \rightarrow +\infty$
 $V_{OUT} = \phi$
- ⑤ ACCOPPIAMENTO DIRETTO \Rightarrow AMPLIFICANO SIA IL SEGNALE CHE LA COMPONENTE DC
- ⑥ LARGHEZZA DI BANDA INFINITA \Rightarrow AMPLIFICO DA 0 Hz A $+\infty$ Hz

• PRINCIPIO DI MASSA VIRTUALE

- ① $A = +\infty$ AD ANELLO APERTO
- ② V_{OUT} FINITA
- ③ FEEDBACK NEGATIVO

$$\underline{V_+ = V_-}$$

• AMPLIFICATORE INVERTENTE

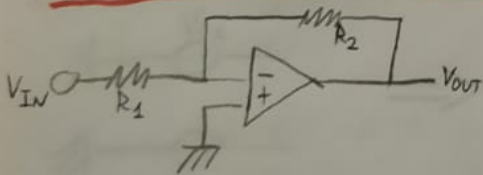


$$V_{OUT} = -\frac{R_2}{R_1} V_{IN}$$

$$R_{IN} = R_1$$

$$R_{OUT} = \phi \Omega$$

• AMPLIFICATORE NON INVERTENTE

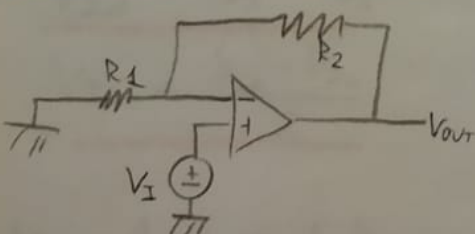


$$V_{OUT} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{IN}$$

$$R_{IN} = \infty$$

$$R_{OUT} = 0$$

TEMA A BLOCCHI

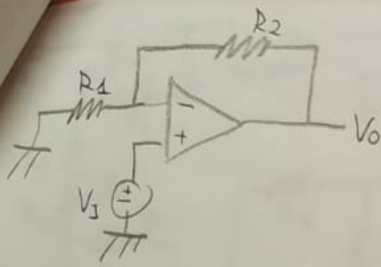

$A = \text{GUADAGNO AD ANELLO APERTO}$

$$X_o = A \cdot X_i$$

$$X_f = \beta \cdot X_o$$

$$X_i = X_s - X_f$$

$A_f = \text{GUADAGNO ANELLO CHIUSO}$

$$\underline{A_f = \frac{A}{1 + A \cdot \beta}}$$


$$\underline{1 + A \cdot \beta = \text{QUANTITA' DI FEEDBACK}}$$

$$\underline{A \cdot \beta = \text{GUADAGNO ANELLO}}$$

PER $A \rightarrow +\infty$ $A_f = \frac{1}{\beta} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$

A NORMALE $A_f = \frac{A}{1 + A \cdot \left(\frac{1}{1 + R_2/R_1}\right)}$

• AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE

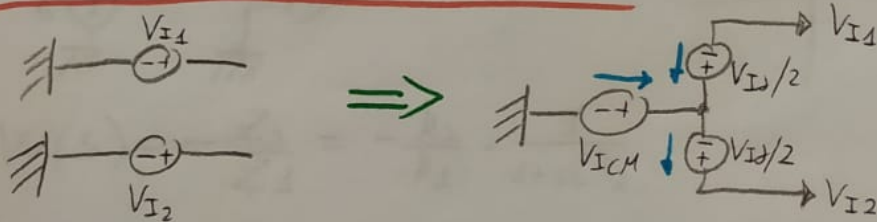

$$\underline{V_{ID} = V_{I1} - V_{I2}}$$

$$\underline{V_{I1} = V_{ICM} - \frac{V_{ID}}{2}}$$

$$\underline{V_{ICM} = \frac{V_{I1} + V_{I2}}{2}}$$

$$\underline{V_{I2} = V_{ICM} + \frac{V_{ID}}{2}}$$

$$V_o = A_2 V_{I2} - A_1 V_{I1}$$


$$A_D = \frac{A_2 - A_1}{2}$$

$$A_{CM} = A_2 + A_1$$

$$CMRR = 20 \log \frac{|A_D|}{|A_{CM}|}$$

FORMULARIO

- GUADAGNO
 - ① $A_V = \frac{V_o}{V_i} \Rightarrow 20 \log_{10} |A_V|$
 - ② $A_i = \frac{i_o}{i_i} \Rightarrow 20 \log_{10} |A_i|$
 - ③ $A_P = \frac{V_o \cdot i_o}{V_i \cdot i_i} \Rightarrow 10 \log_{10} |A_P|$
- $$A_P = A_V \cdot A_i$$

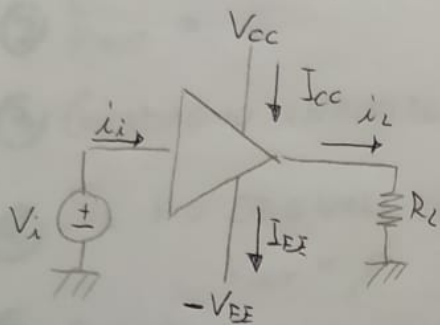

$$P_{DC} = V_{CC} \cdot I_{CC} + V_{EE} \cdot I_{EE}$$

$$P_{DC} + P_i = P_L + P_{DISSIPATA}$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{DC}} \cdot 100$$

• CLASSIFICAZIONE AMPLIFICATORI



		R_{IN}	R_{OUT}
• <u>DI TENSIONE</u>	$V_{OUT} = A_V \cdot V_i$	∞	0
• <u>DI CORRENTE</u>	$I_{OUT} = A_i \cdot I_i$	0	∞
• <u>TRANSRESISTIVO</u>	$V_{OUT} = R \cdot I_i$	0	0
• <u>TRANSCONDUITIVO</u>	$I_{OUT} = G \cdot V_i$	∞	∞

• R_{IN} E R_{OUT}

$$R_{IN} \rightarrow \text{TROVO } V_{IN}, I_{IN} \quad R_{IN} = \frac{V_{IN}}{I_{IN}}$$

- $R_{OUT} \rightarrow$
- ① STACCO CARICO
 - ② ANNULO SEGNALE INGRESSO
 - ③ APPUCCO GENERATORE DI TEST COMPLEMENTARE ALL'USCITA
 - ④ $R_0 = \frac{V_{IEST}}{I_{TEST}}$

FILTRO PASSA ALTO

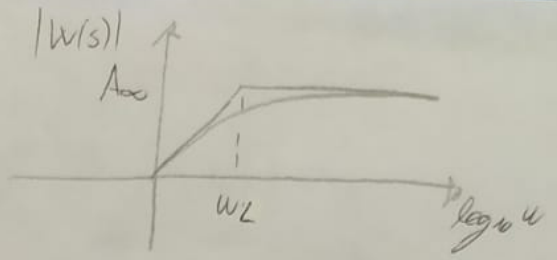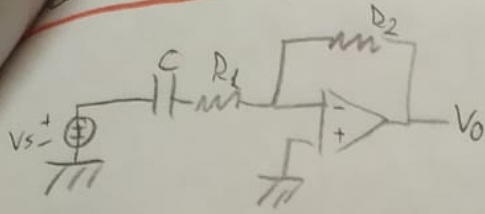


$$W(s) = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{sCR_2}{1+sR_1C}$$


$$W(s) = \frac{-\frac{R_2}{R_1}s}{s + \frac{1}{R_1C}}$$

$A_{\infty} = -\frac{R_2}{R_1}$] → GUADAGNO AD ALTA FREQUENZA

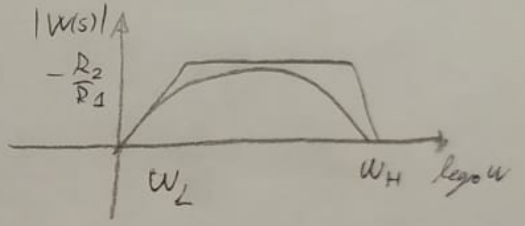$\omega_L = \frac{1}{R_1C}$] → FREQUENZA DI TAGLIO



FILTRO PASSA BANDA

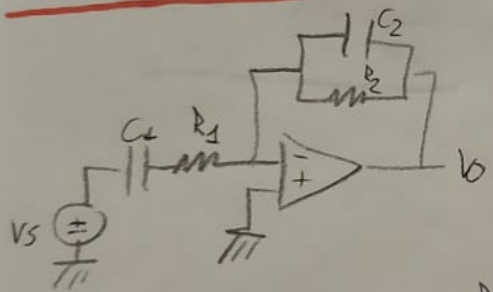

$$A = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{\frac{R_2}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_1}} \cdot \frac{1}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}}$$


$$A = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_H}} \cdot \frac{1}{1 - j\frac{\omega_L}{\omega}}$$

$\omega_L = \frac{1}{R_1C_1}$] → FREQ. TAGLIO INFERIORE

$\omega_H = \frac{1}{R_2C_2}$] → FREQ. TAGLIO SUPERIORE


$A_{CB} = -\frac{R_2}{R_1}$] → GUADAGNO CENTRO BANDA

CIRCUITO INTEGRATORE

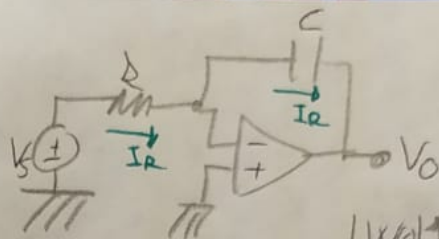


$$W(s) = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{1}{sC} \cdot \frac{1}{R} = -\frac{1}{sRC}$$

$$V_o = -\frac{1}{RC} \int V_s(t) dt$$

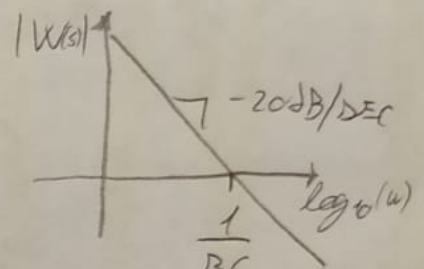


CIRCUITO DERIVATORE
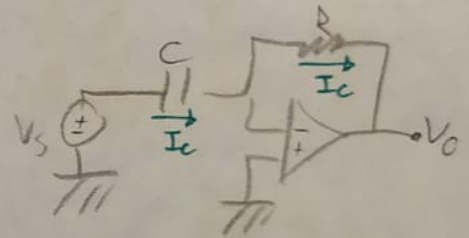
$$W(s) = -\frac{Z_2}{Z_1} = -R \cdot sC = -sRC$$




$$V_o = -R \cdot i_c \quad i_c = C \cdot \frac{dV_s}{dt}$$

$$V_o = -RC \frac{dV_s}{dt}$$

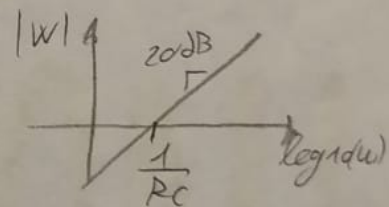

FORMULARIO


DIODO

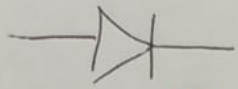

SE IL DIODO

E' IDEALE


$$V_{ON} = \phi V$$

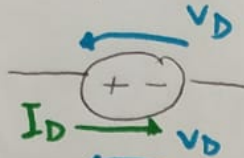

ACCESO

$$I_p \quad V_D = V_{ON}$$

$$T_L \quad I_D > \phi$$

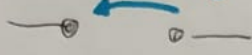

SPENTO

$$I_p \quad I_D = \phi$$

$$T_L \quad V_D < V_{ON}$$

MOSFET NMOS

① INTERRUZIONE

$$H_p \quad I_D = \phi \Rightarrow T_L \quad \underline{V_{GS} < V_{TH}}$$

② SATURAZIONE

$$H_p \quad I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS}) \Rightarrow \begin{matrix} T_L \\ \underline{V_{GS} > V_{TH}} \\ \underline{V_{GD} < V_{TH}} \end{matrix}$$

$$[\text{OPPURE } I_D = I_{DSS} (1 - \frac{V_{GS}}{V_{TH}})^2 (1 + \lambda V_{DS})]$$

③ LINEARE

$$H_p \quad I_D = k_n \left[(V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \Rightarrow \begin{matrix} T_L \\ \underline{V_{GS} > V_{TH}} \\ \underline{V_{GD} > V_{TH}} \end{matrix}$$

$$k_n = \underbrace{\mu C_{ox}}_{k_n'} \cdot \frac{W}{L}$$


$$I_{DSS} = \frac{1}{2} k_n \cdot V_T^2$$

$$g_m = \frac{2 I_D}{V_{ov}} = \frac{2 I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

$$g_m = \sqrt{2 k_n \cdot I_D}$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D} \quad |V_A| = \frac{1}{\lambda}$$

MOSFET PMOS

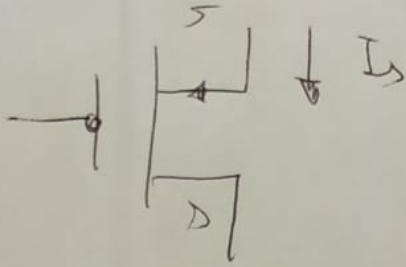

① INTERDIZIONE

$$V_{GS} > V_{TN}$$

② SATURAZIONE

$$V_{GS} < V_{TN}$$

$$V_{GD} > V_{TN}$$

$$I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$


③ LINEARE

$$V_{GS} < V_{TN}$$

$$V_{GD} < V_{TN}$$

$$I_D = k_n \left[(V_{GS} - V_{TN}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

AMPLIFICATORE PER STRUMENTAZIONE

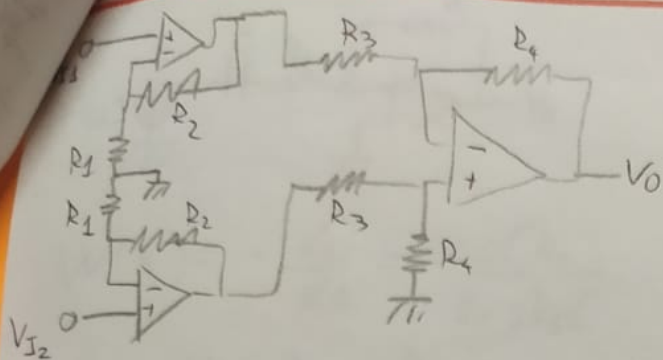

$$V_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_4}{R_3}\right) \cdot (V_{I2} - V_{I1})$$

RISPOSTA IN FREQUENZA

• INDUTTORE A] $V(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$

—||—

B] $\frac{V_0}{I_0} = \omega \cdot L$

C] $X_L = j\omega L$



• CONDENSATORE A] $i(t) = C \cdot \frac{dv(t)}{dt}$

—||—

B] $-\frac{1}{\omega C} = \frac{V_0}{I_0}$

C] $X_C = -\frac{j}{\omega C}$

FILTRO PASSA BASSO

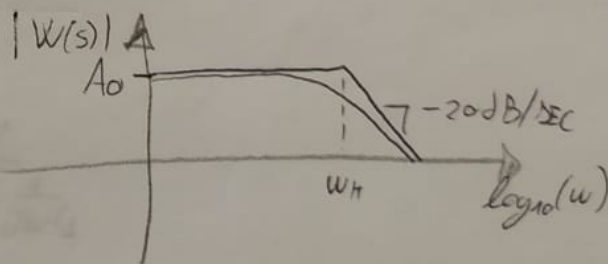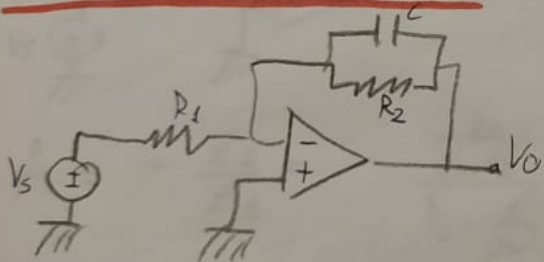

$$W(s) = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + sCR_2}$$

$$A_0 = -\frac{R_2}{R_1}$$

→ GUIDAGNO A BASSA FREQUENZA

$$\omega_H = \frac{1}{R_2 C}$$

→ FREQUENZA DI TAGLIO (-3 dB)